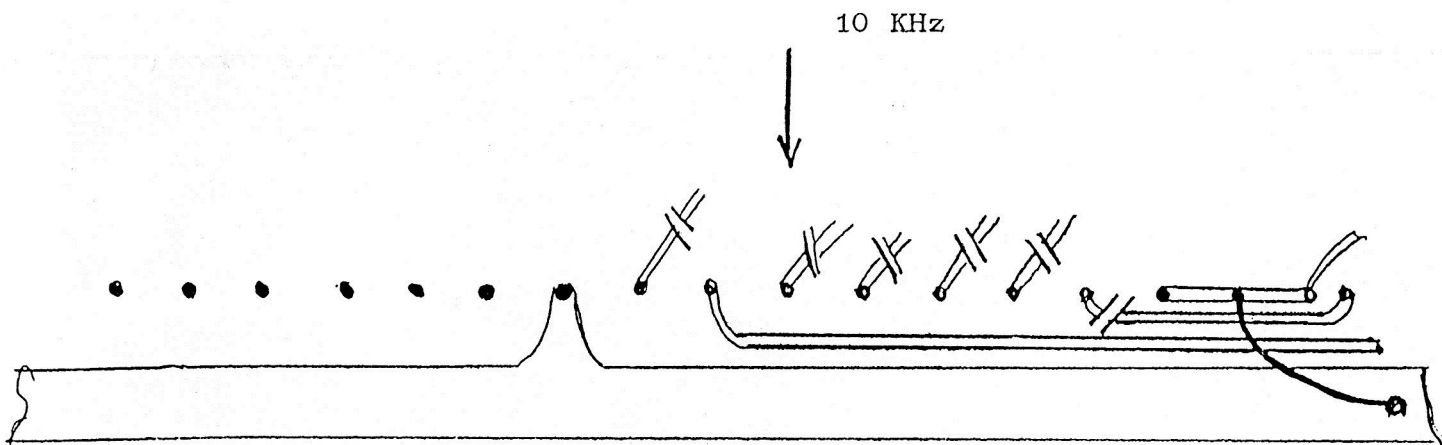


/ COUPER LES PISTES ET METTRE UN STRAP SUIVANT LE SCHEMA CI-DESSOUS :



2/ POUR REDUIRE LA PUISSANCE REMPLACER :

- * R 237, 100 Ohms d'origine par une 3,9 KOhms
- * Mettre une résistance de 100 Ohms en parallèle du potentiomètre ajustable ALC.

